
 


## Es. 04 - Soluzioni

### 1) Addizionatore Half Adder (senza riporto in ingresso):

A	B	S	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


 


$$S = A \oplus B \quad R = A \cdot B$$

N.Porte = 2 Cammino Critico S = 1, R = 1

### 2) Addizionatore Full Adder ( con riporto in ingresso ):

R <sub>in</sub>	A	B	S	R <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

  


N.Porte = 7 Cammino Critico S = 3, R = 3

$$\begin{aligned}
 S &= \sim R_{in} \sim AB + \sim R_{in} A \sim B + R_{in} \sim A \sim B + R_{in} A B \\
 &= \sim R_{in} (\sim AB + A \sim B) + R_{in} (\sim A \sim B + A B) \\
 &= \sim R_{in} (A \oplus B) + R_{in} \sim (A \oplus B) \\
 R_{out} &= \sim R_{in} AB + R_{in} \sim AB + R_{in} A \sim B + R_{in} AB \\
 &= AB (\sim R_{in} + R_{in}) + R_{in} (\sim AB + A \sim B) \\
 &= AB + R_{in} (A \oplus B)
 \end{aligned}$$

Nota:  $\sim A \sim B + A B = \sim A \sim B + A B = \sim (\sim (\sim A \sim B + A B))$   
 $= \sim (\sim (\sim A \sim B) \sim (A B)) = \sim ((\sim \sim A + \sim \sim B) (\sim A + \sim B))$   
 $= \sim ((A + B) (\sim A + \sim B)) = \sim (A (\sim A + \sim B) + B (\sim A + \sim B))$   
 $= \sim (A \sim A + A \sim B + B \sim A + B \sim B) = \sim (A \sim B + B \sim A) = \sim (A \oplus B)$
 
#### Semplificazione circuitale:

$$S = \sim R_{in} (A \oplus B) + R_{in} \sim (A \oplus B) = R_{in} \oplus (A \oplus B)$$




N.Porte = 5 Cammino Critico S = 2, R = 3


*Nota: le porte AND e la OR possono essere pensate come "gate" che lasciano "passare" il segnale presente su un terminale in funzione del segnale presente sull'altro. Diversamente le porte XOR si comportano come "invertitori": il segnale presente su un terminale viene lasciato passare o invertito a seconda del segnale presente sull'altro.*
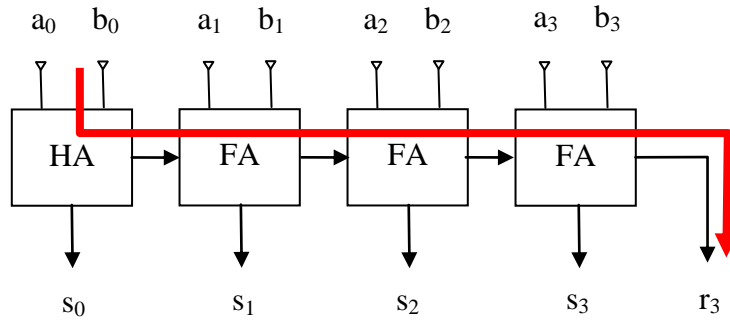
### 3) Sommatore ad n bit (senza riporto in ingresso)

E' possibile realizzare un sommatore ad n bit usando un HA e n-1 FA collegati in cascata.




Il cammino critico è quello definito dalla propagazione dei riporti dal primo modulo all'ultimo. Se si esamina il circuito dei FA si nota che la porta XOR e le porta AND collegate direttamente agli ingressi  $a_i$   $b_i$  si stabilizzano tutte nella prima unità di tempo. Ne segue che per propagare il riporto dall'ingresso  $R_{in}$  all'ingresso  $R_{out}$  di ogni sommatore occorrono due unità di tempo per ogni FA.

 

Il **cammino critico** quindi per questo sommatore è  $1 + 2 * (n-1)$  dove  $n$  è il numero di bit da sommare.
 
### 4) Sommatore ad n bit (con riporto in ingresso)

Normalmente si preferisce adottare un FA anche per il primo modulo. Questo permette di mettere in cascata più sommatore e di realizzare semplicemente un sottrattore binario in complemento a due (vedi più avanti).



In questo caso quindi il **cammino critico** è  $3 + 2 * (n-1) = 1+2*n$  poiché al primo FA occorrono 3 unità di tempo per generare il primo riporto.


### 5) Sottrattori ad n bit

In binario la sottrazione ad n bit (con segno) può essere realizzata con una somma secondo la regola:

$$A - B = A + \sim B + 1$$

dove  $\sim B$  è l'inversione bit a bit del secondo termine.

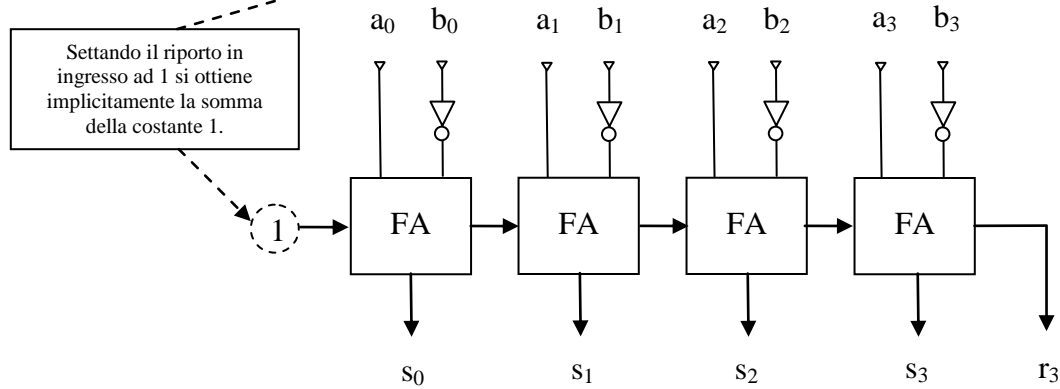Adottando un sommatore con riporto in ingresso è possibile realizzare un sottrattore binario a n bit in questo modo:



### 6) Problema dell'overflow

Nel caso che il risultato di un addizione con segno ecceda il limite di rappresentazione della dimensione della parola si verifica un errore di segno (Overflow).

Esempio:

$19_{10} + 15_{10} = 34_{10}$  se eseguita in aritmetica binaria con segno a 6 bit dà come risultato:

$$\begin{array}{rcccccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & & R \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & + \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & = \\
 \hline
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 
 \end{array}$$

$010011_2 + 001111_2 = 100010_2$  che in rappresentazione in complemento a due è un numero negativo, precisamente  $-11110_2 = -30_{10}$ .

Analogamente si verifica lo stesso effetto di riporto errato sul bit di segno quando si sommano due numeri negativi in valore assoluto troppo grandi:

Ex:  $-17_{10} + -19_{10} = -35_{10}$ , se eseguita in aritmetica binaria con segno a 6 bit dà come risultato:

$$-17_{10} = -10001_2 \text{ (M\&S)} = 101111_2 \text{ (CA2)}$$

$$-19_{10} = -10011_2 \text{ (M\&S)} = 101101_2 \text{ (CA2)}$$

$$\begin{array}{rcccccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & R \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & + \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & = \\
 \hline
 \cancel{1} & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 
 \end{array}$$

$101111_2 + 101101_2 = 011100_2$  che è un numero positivo, precisamente  $+28_{10}$ .

Nel caso di somme miste, negativo con positivo e viceversa, questo problema non si pone poiché il risultato in valore assoluto sarà sempre al più grande come il più grande in valore assoluto dei due termini sommati.

## Circuito per rilevare l'overflow:


Da quanto visto sopra ne segue che l'overflow si verifica solo nei seguenti due casi:

*Segno di A = 0 e Segno di B = 0 e Segno del risultato = 1*

*oppure*

*Segno di A = 1 e Segno di B = 1 e Segno del risultato = 0*


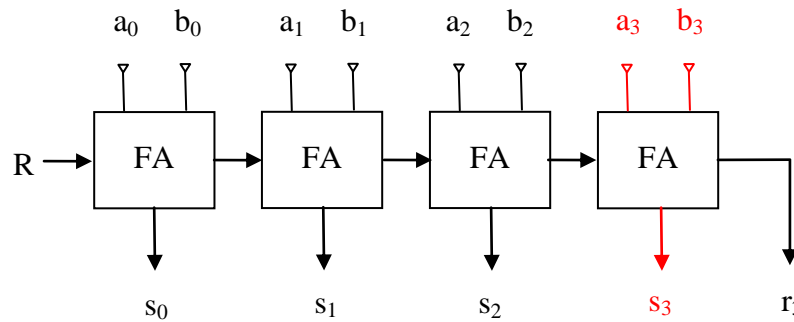
Tenendo presente il circuito Full-Adder a n bit,



il circuito che realizza questo controllo deve sintetizzare la seguente forma tabellare:

$s_{n-1}$	$a_{n-1}$	$b_{n-1}$	Overflow
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

 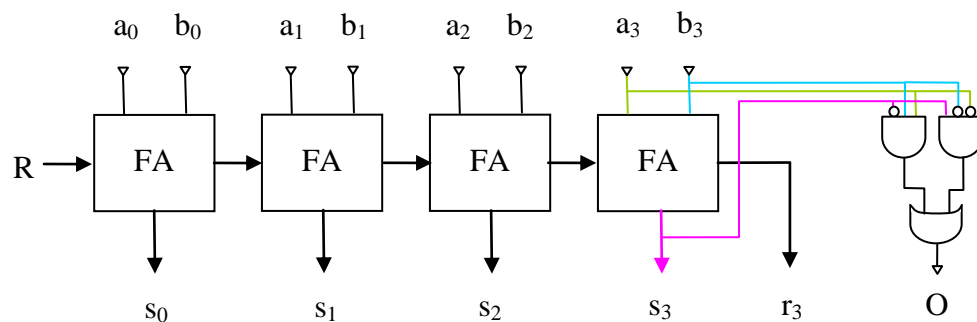In forma SOP si può scrivere:  $O = \sim s_{n-1} a_{n-1} b_{n-1} + s_{n-1} \sim a_{n-1} \sim b_{n-1}$




Per realizzare le porte AND a tre ingressi occorrono due porte in cascata. Ne segue che *il cammino critico di questo circuito per l'overflow ha cammino critico 2 (le due porte AND a tre ingressi eseguite in parallelo) più la porta OR per un totale di 3.*

Si può fare di meglio (assegnamo per comodità  $S=S_{n-1}$   $A=a_{n-1}$   $B=b_{n-1}$ ):

$$\begin{aligned}
 O &= \sim S A B + S \sim A \sim B = \sim S A \sim S B + S \sim A S \sim B = \sim S A \sim S B + \mathbf{0} + \mathbf{0} + S \sim A S \sim B \\
 &= \sim S A \sim S B + \sim S A S \sim B + S \sim A \sim S B + S \sim A S \sim B \\
 &= (\sim S B + S \sim B) \sim S A + S \sim A (\sim S B + S \sim B) = (S \oplus B) \sim S A + S \sim A (S \oplus B) \\
 &= (S \oplus B) (\sim S A + S \sim A) = (S \oplus B) (S \oplus A)
 \end{aligned}$$

che ha cammino critico pari a 2.

 Ne segue che il cammino critico di un circuito Full-Adder con rilevamento dell'overflow definito dal tempo necessario per propagare i segnali in ingresso al circuito di rilevamento dell'overflow più il cammino critico del circuito stesso:




**Cammino critico:** primi n-1 stadi + ultimo stadio + Overflow =  $1+2(n-1) + 2 + 2 = 2(n+1) + 1$

*Nota: Le porte XOR in questo caso si comportano come invertitori a comando: quando S è a 0 permettono ad A e B di giungere inalterati alla porta AND e di realizzare la parte alta della forma tabellare mentre quando S è uguale ad 1 invertono A e B realizzando la parte bassa, cioè  $\sim A \sim B$ .*

*Nota: Il cammino critico del FA non passa più per l'ultimo resto poiché, dati i termini precedenti, il cammino critico per avere il bit di somma più il tempo del circuito di overflow, in totale 4, è maggiore del cammino critico per calcolare quest'ultimo resto, come visto sopra pari a 3.*
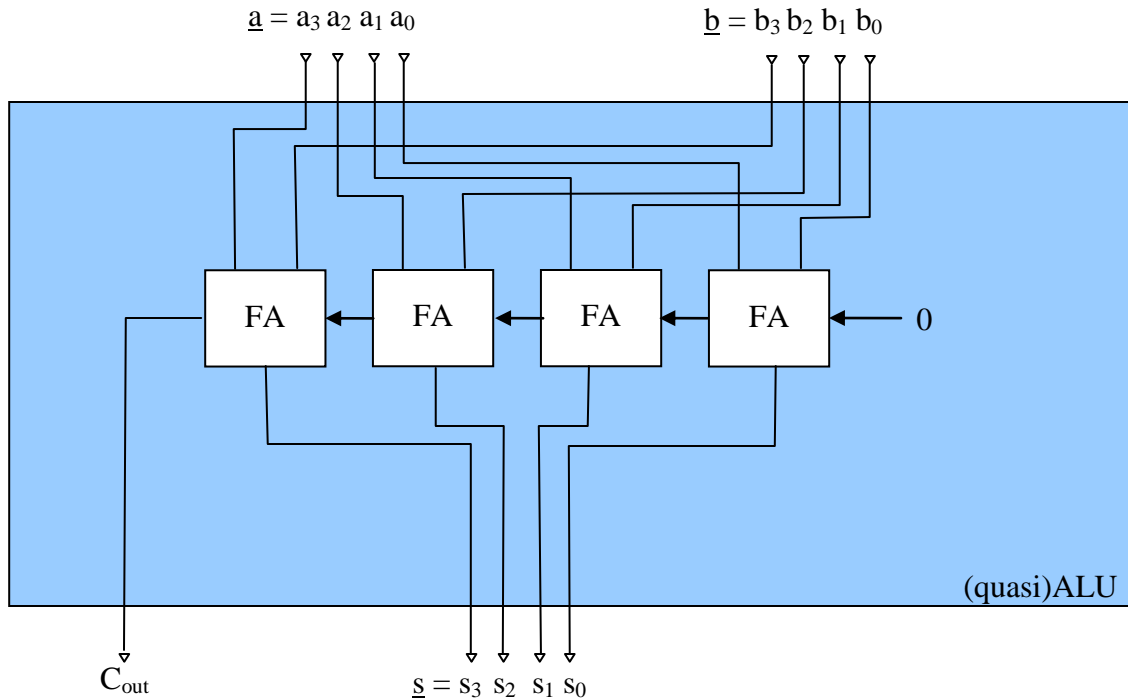
## 7) ALU: Arith metic Logic Unit. Un esempio a 4 bit

Consideriamo un sommatore a 4 bit (per semplicità senza CLA) e consideriamolo come un blocco unico che accetta in ingresso due parole da 4 bit  $\underline{a}$  e  $\underline{b}$  e restituisce in uscita 4 bit di risultato  $\underline{s}$  ed il riporto dell'ultimo stadio  $C_{out}$  (Carry Out):



*Gli ingressi come l'uscita sono visualizzati con in bit più significativo, il bit di segno, a sinistra. Per semplicità, il sommatore è riportato con gli stadi invertiti. Lo stadio più a sinistra elabora ora i bit più significativi.*

La (quasi)ALU così costruita realizza ovviamente una sola operazione, la somma, e quindi come tale non è necessaria nessuna linea di selezione dell'operazione da eseguire.


Supponiamo ora di voler aggiungere alla mia (quasi)ALU la possibilità di eseguire la sottrazione invece della somma a seconda del segnale presente su una linea di selezione **Sel**. Se **Sel=0** allora si desidera eseguire la somma  $\underline{a} + \underline{b}$ , se **Sel=1** allora si desidera eseguire la sottrazione  $\underline{a} - \underline{b}$ .

Date due parole binarie  $\underline{a}$  e  $\underline{b}$  si dimostra che:

$$\underline{a} - \underline{b} = \underline{a} + \text{not}(\underline{b}) + \underline{1}$$

Porre il riporto in ingresso al primo stadio di un sommatore uguale a 1 equivale a sommare 1 al risultato finale. Ne segue che possiamo riorganizzare il circuito sommatore per eseguire all'occorrenza anche la sottrazione.

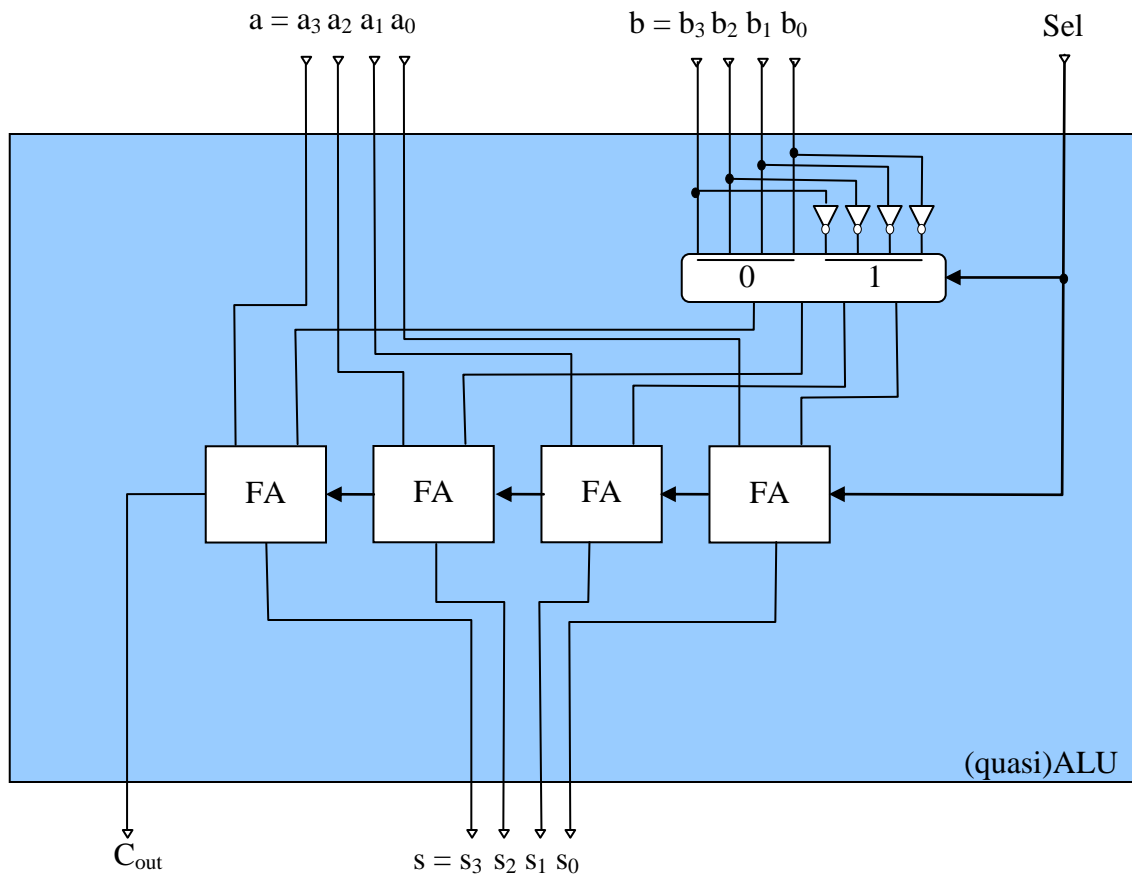
L'operazione di inversione *a comando* della parola  $\underline{b}$  può essere ottenuta attraverso una batteria di porte NOT ed un selettore a 4 bit comandato da **Sel**:



La (quasi)ALU così progettata realizza le operazioni di somma e sottrazione.



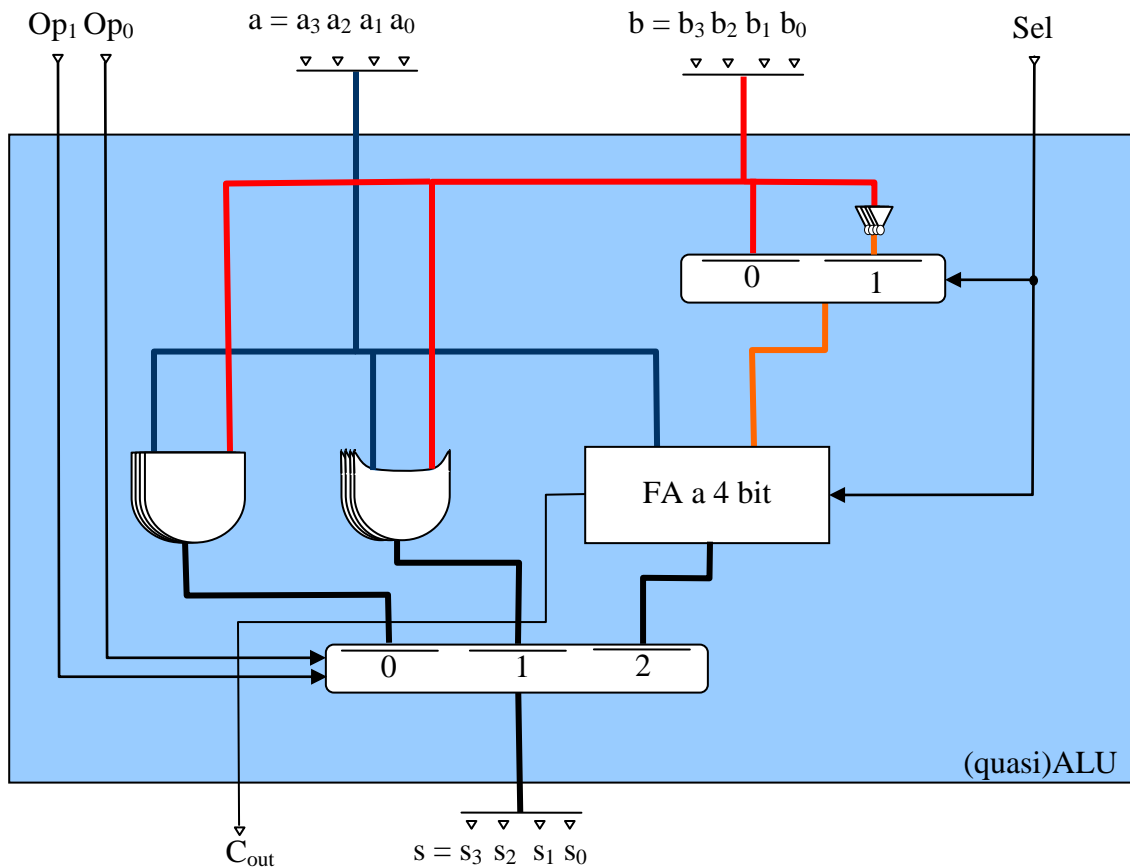Sfruttando una batteria di porte AND, una batteria di porte OR e una nuova linea di selezione, questa volta a tre vie, possiamo aggiungere due nuove operazioni, AND e OR (le linee in grassetto indicano bus a 4 bit, il FA come pure le porte AND e OR sono state raggruppate logicamente in blocchi)



La (quasi)ALU così progettata può eseguire somme, sottrazioni, AND bit a bit ed OR bit a bit. Tramite i segnali di controllo **Sel**, **Op<sub>1</sub>** e **Op<sub>0</sub>**, i blocchi all'interno dell'ALU vengono *combinati* per ottenere in uscita il risultato dell'operazione desiderata. I segnali **Op<sub>1</sub>** e **Op<sub>0</sub>** selezionano quale risultato mandare verso l'uscita, se il risultato della AND nel caso **Op<sub>1</sub>=0** e **Op<sub>0</sub>=0**, o il risultato della OR per **01** oppure il risultato del sommatore per **10**, la somma o la differenza a seconda del segnale presente su **Sel** (nei casi AND e OR **Sel** non ha effetto).

Supponiamo ora di voler dotare la (quasi)ALU della funzione di comparazione: date due parole di 4 bit  $\underline{a}$  e  $\underline{b}$ ,  $\text{comp}(\underline{a}, \underline{b})$  vale:


$$1 \text{ se } \underline{a} < \underline{b} \quad , \quad 0 \text{ se } \underline{a} \geq \underline{b}$$

Ora questo equivale a:

$$1 \text{ se } \underline{a} - \underline{b} < 0 \quad , \quad 0 \text{ se } \underline{a} - \underline{b} \geq 0$$

cioè  $\text{comp}(\underline{a}, \underline{b})$  vale **1** se il risultato della differenza è negativo, **0** altrimenti. In altre parole, il risultato della comparazione è pari al valore del bit di segno della differenza tra le due parole  $\underline{a}$  e  $\underline{b}$ .

Per implementare questa funzione occorre che la ALU venga *programmata* per realizzare la differenza (controllo  $\text{Sel}=1$ ) quindi, attraverso un nuovo percorso dei dati all'interno della ALU, il bit di segno deve essere riportato sul **bit 0** mentre tutti gli altri bit del risultato vanno posto a **0** (*dato il bit di segno  $s$  il risultato della operazione di comparazione è uguale a  $000s$* ). Utilizziamo  $\text{Op}_1=1$  e  $\text{Op}_0=1$ , per indicare questo nuovo percorso:

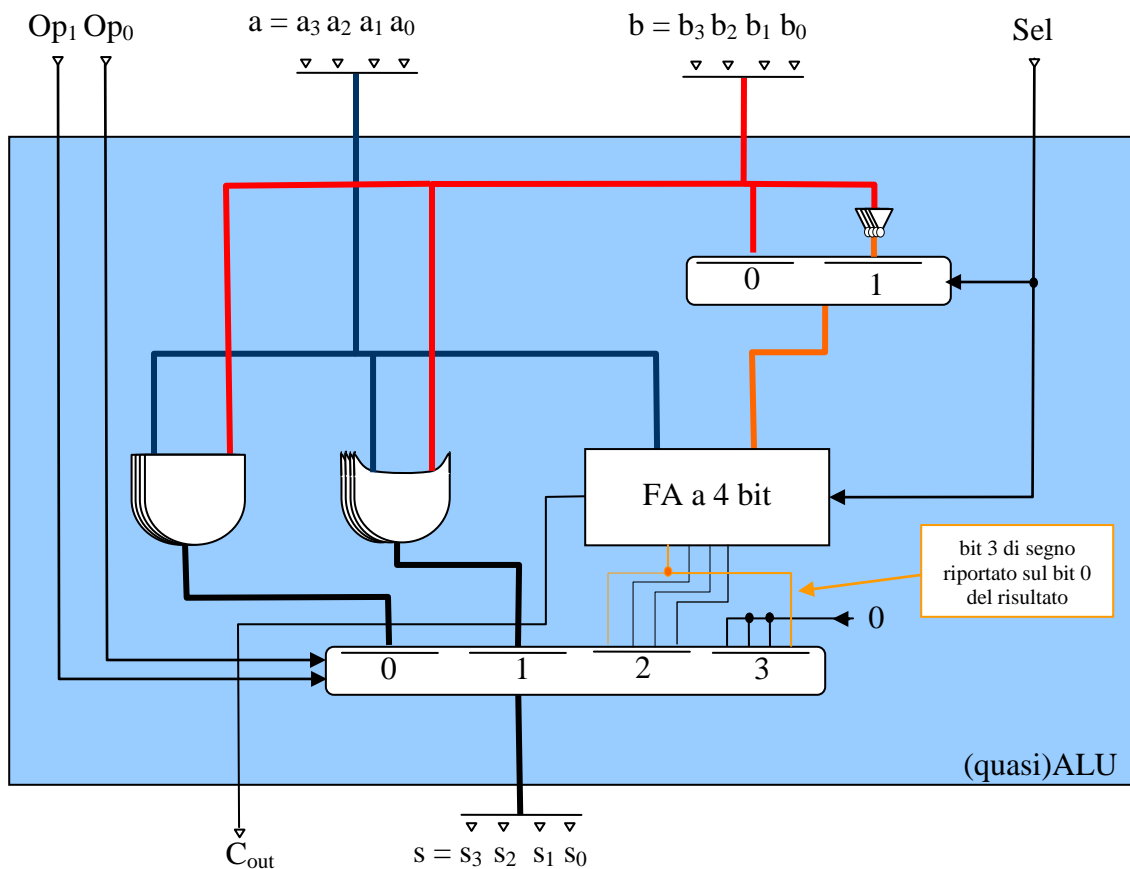

La tabella delle operazioni eseguibili da questa (quasi)ALU è riassunta dalla tabella a fianco. Da notare che per le operazioni AND ed OR il valore del controllo  $\text{Sel}$  è influente mentre la configurazione  $\text{Op}=11$  e  $\text{Sel}=0$  è senza significato (il risultato è il segno dell'addizione tra  $\underline{a}$  e  $\underline{b}$ ).

$\text{Op}_1$	$\text{Op}_0$	$\text{Sel}$	Operazione
0	0	x	$\underline{a}$ AND $\underline{b}$
0	1	x	$\underline{a}$ OR $\underline{b}$
1	0	0	$\underline{a} + \underline{b}$
1	0	1	$\underline{a} - \underline{b}$
1	1	1	$\text{comp}(\underline{a}, \underline{b})$
1	1	0	????